


國立勤益科技大學九十八學年度研究所碩士班招生筆試解答卷
 所別：電機工程系碩士班 組別：電能科技組
 科目：電路學
 准考證號碼： (考生自填)

考生注意事項：

- 一、考試時間 100 分鐘。
- 二、應考人不得自行攜帶電子計算器，一律由本校統一提供。
- 三、可以使用電子計算機

試題一：(20 分)

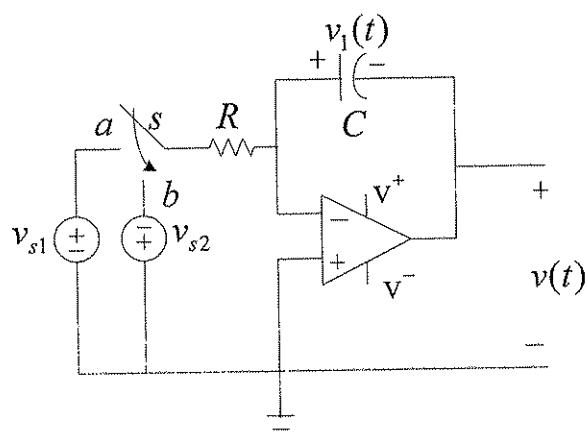
如圖一所示電路， $v_{s1} = 4mV$ 、 $v_{s2} = 8mV$ 、 $V^+ = 12V$ 、 $V^- = -12V$ ， $v_1(0) = 0V$ 、 $R = 4k\Omega$ 、 $C = 0.5\mu F$ ，開關 S 之操作如下： $t < 0$ 呈斷路狀態、 $0 < t < 3s$ 與電源 v_{s1} 連接、 $3s < t$ 與電源 v_{s2} 連接，試求 (a) 當 $0 < t < 3s$ 之 $v(t)$ (b) 當 $3s < t$ 之 $v(t)$ 以及電路達到飽和狀態之時間 t_{sat} 。



圖一

試題二：(20 分)

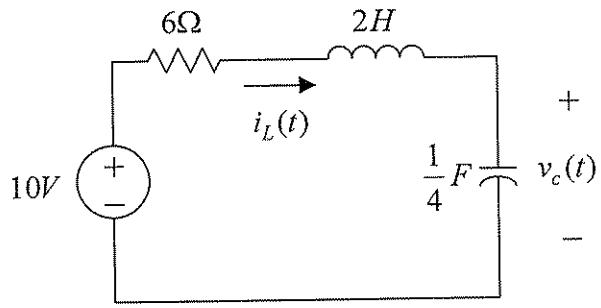
如圖二所示之電路中，若 $v_c(0) = 0V$ ， $i_L(0) = 0A$ ，試求 $t > 0$ 時之 $v_c(t)$ 及 $i_L(t)$ 。



圖二

試題三：〈20分〉


如圖三所示之電路，試求 4Ω 電阻所吸收之功率。

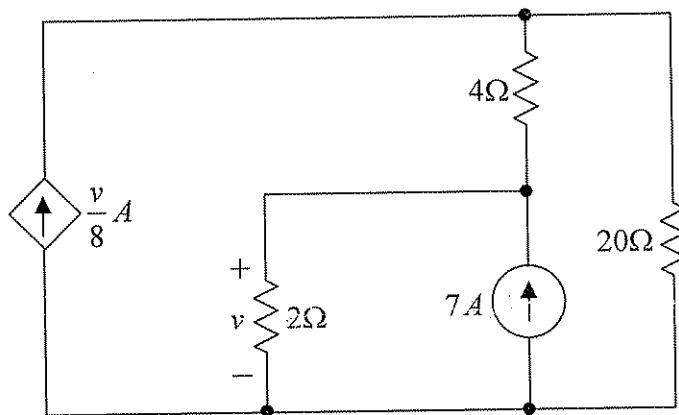

圖三

試題四：〈20分〉

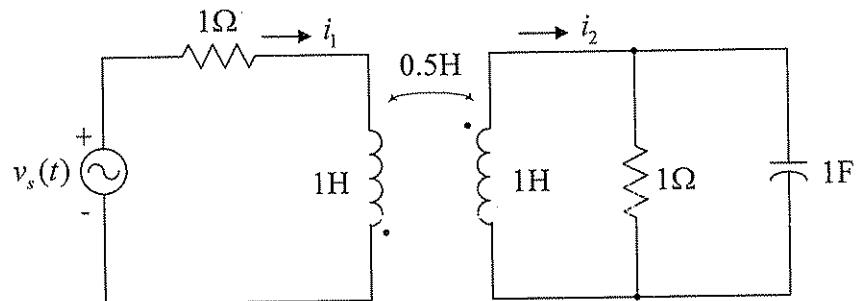如圖四所示之耦合電路，其兩電感之耦合電感值為 $0.5H$ ，電源電壓 $v_s(t)=10\sqrt{2} \sin 2t V$ ， 請求穩態電流 $i_2(t)$ 。




圖四

試題五：(20 分)

如圖五之電路中， $v_s = 110\sqrt{2} \sin(377t) \text{ V}$ 、 $R_i = 4\Omega$ ，雙埠網路之混合參數[h]為

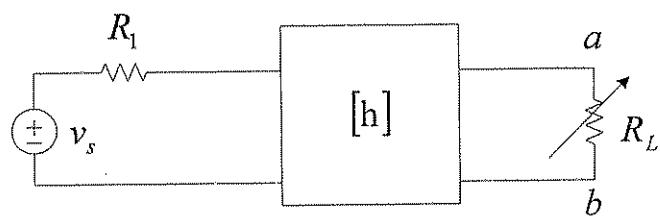$h_{11} = 4\Omega$ 、 $h_{12} = \frac{2}{3}$ 、 $h_{21} = -\frac{2}{3}$ 、 $h_{22} = \frac{1}{9}\text{S}$ ，試求(a) $a-b$ 端點左邊電路之戴維寧等效電壓 v_{TH} 及戴維寧等效電阻 R_{TH} (負載 R_L 除外)，(b) 負載所能得到之最大平均功率 $P_{R_L(\max)}$ 及此時 R_L 之值。



圖五