



**國立勤益技術學院九十四學年度四技轉學生招生考試試題**

系別	電子工程系	年級別	三	考試節次	第二節
考試科目	專業科目一：電子學	准考證號碼			(考生自填)


一、 Consider an *n-p-n* transistor whose base-emitter drop is 0.76 V at a collector current of 10 mA. What current will it conduct at  $v_{BE} = 0.70V$ ? What is its base-emitter voltage for  $i_C = 10\mu A$ ? (20 %)

二、 An amplifier with a voltage gain of +40 dB, an input resistance of 10 k $\Omega$ , and an output resistance of 1 k $\Omega$  is used to drive a 1-k $\Omega$  load. What is the value of  $A_{vo}$ ? Find the value of power gain in dB. (20 %)

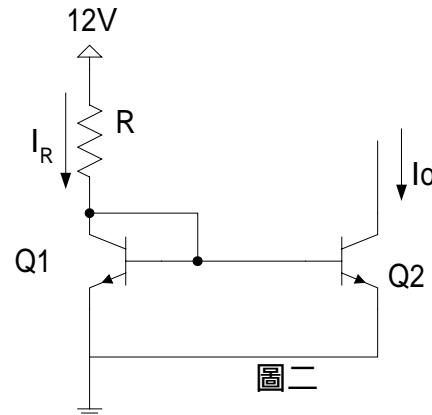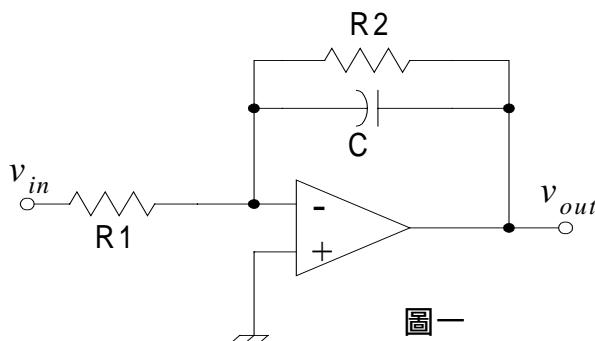三、 請寫出圖一的轉移函數： $\frac{v_{out}}{v_{in}} = \dots$ 。此電路的低通半功率之頻率(upper half-power frequency)  $\omega_H = \dots$ 。(20%)



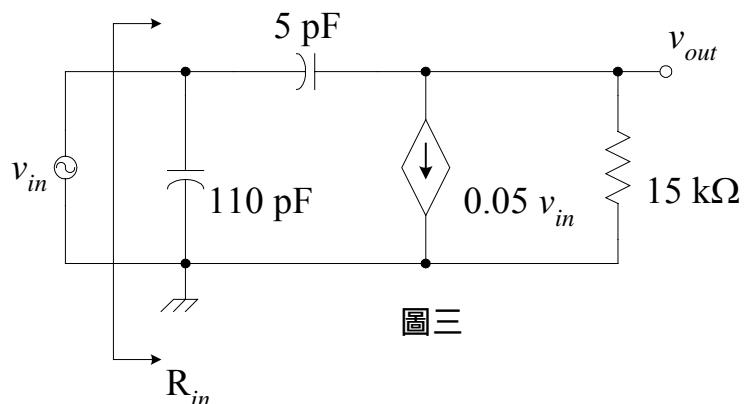四、 圖二為電流源電路，若  $V_{BE} = 0.7$  V,  $\beta = 200$ ,  $R = 20K\Omega$ ; (a) 若 Q1 與 Q2 的截面積相同求  $I_R = \dots$ , (b) 若 Q1 的截面積是 Q2 的截面積的 3 倍求  $I_o = \dots$ 。(20%)



五、 請依 Miller's Theorem 計算電路如圖三的 Miller gain  $\frac{v_{out}}{v_{in}} = \dots$ 。當頻率為 100MHz 時，請計算出此電路的等效阻抗  $R_{in} = \dots$ 。(20%)