

國立勤益技術學院九十三學年度研究所招生初試試題卷


所別：資訊與電能科技研究所 組別：電能科技組 身分別：
科目：電路學 准考證號碼：□□□□□□□□□ (考生自填)

考生注意事項：

- 一、考試時間 100 分鐘。
- 二、請核對考試科目與報考所組別是否相符。
- 三、試題共 5 題，每題 20 分，共 100 分，請依題號順序作答。
- 四、本試題紙空白處或背面，可做草稿使用。
- 五、請在試題首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼及身分別，考完後將「答案卷」和「試題」一併繳回。
- 六、考生不可攜帶計算機、翻譯機或通信設備等作答。


試題：

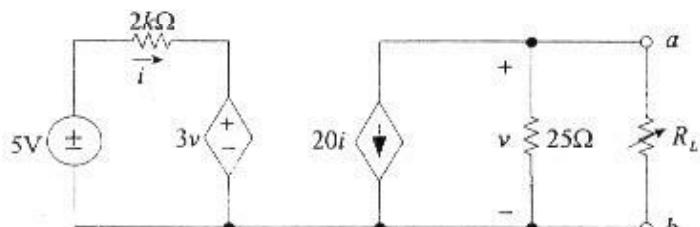- 一、試求圖一中 ab 兩端的戴維寧等效電路，試問當 $R_L = ?$ 可獲得最大功率 $P_{max} = ?$ (20%)




圖一

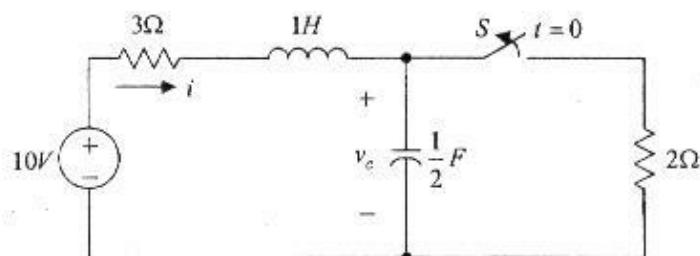- 二、圖二 RLC 電路中，開關 S 在 $t=0$ 之前已關閉甚久，且電路已達直流穩態。若在 $t=0$ 時將開關 S 打開，求 $t > 0$ 後之 $i(t)$ 及 $v_c(t)$ 。(20%)




圖二

三、圖三所示之三相電路中，其電源電壓為三相平衡正相序且
 $\bar{V}_{an} = 100\angle 0^\circ V$ ，若三相負載阻抗 $\bar{Z}_{AB} = \bar{Z}_{BC} = \bar{Z}_{CA} = 4 + j3 \Omega$ ，則求
(a)線電壓 $|\bar{V}_L|$ 值；(b)線電流 $|\bar{I}_L|$ 值；(c)釋放到三相負載之總功率。
(20%)

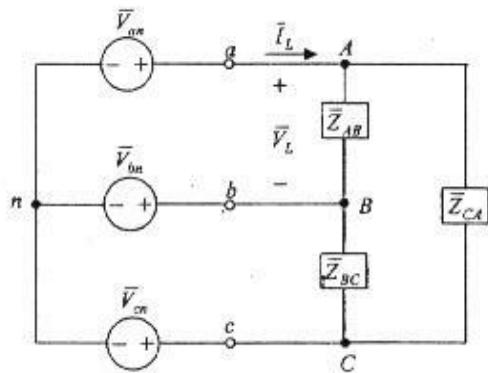


圖三

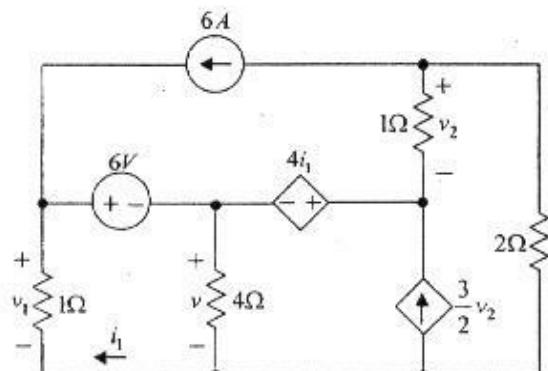四、圖四所示電路，請求(a)電阻 4Ω 所跨之電壓 v 值；(b)電阻 2Ω 所消耗之功率 $P_{2\Omega}$ 。(20%)



圖四

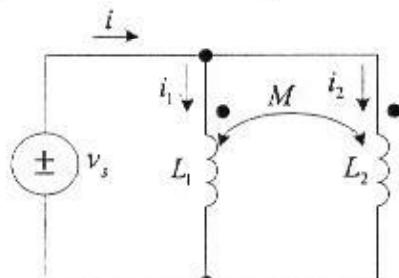五、圖五電路中， $v_s = 100\sqrt{2} \sin 50t$ 、 $L_1 = 2H$ 、 $L_2 = 1H$ 、 $M = 0.5H$ ，
試求電流 i 、並聯電路等效電感 L_{eq} 以及耦合係數 k 。(20%)



圖五