

國立勤益技術學院九十五學年度研究所一般招生筆試試題卷

所別：電機工程研究所

科目：電路學

准考證號碼： (考生自填)

考生注意事項：


一、考試時間 100 分鐘。

二、

三、
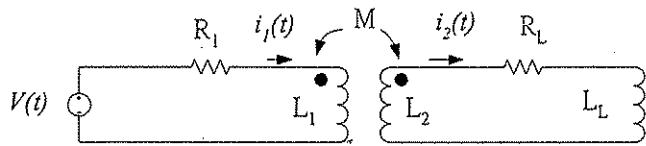
### 試題一：( 20 分 )


如圖一之電路中， $v(t) = 2452 \cos 800t$  V、 $R_1=284\Omega$ 、 $R_L=400\Omega$ 、 $L_1=0.5H$ 、 $L_2=0.125H$ 、 $M=0.1H$ 、 $L_L=0.25H$  試求 (a) 穩態電流  $i_1(t)$  (b) 穩態電流  $i_2(t)$ 。



圖一
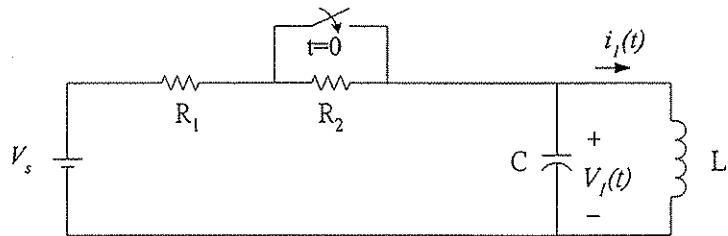
### 試題二：( 20 分 )


如圖二之電路中， $V_s=20$  V、 $R_1=2\Omega$ 、 $R_2=3\Omega$ 、 $C=0.025F$ 、 $L=0.32H$ ，若  $t=0^-$  時電路為穩態，而開關在  $t=0^+$  時閉合，試求 (a) $t>0$  時之電壓  $V_1(t)$  (b) $t>0$  時之電流  $i_1(t)$ 。



圖二
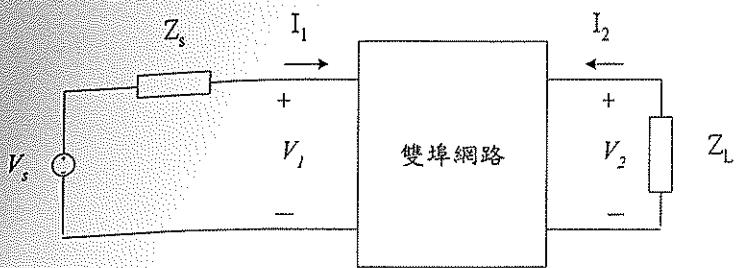
### 試題三：( 20 分 )


如圖三之電路，已知  $V_s=80$  V、 $Z_s=2\Omega$ ，而其中雙埠網路之阻抗參數分別為  $Z_{11}=6\Omega$ 、 $Z_{12}=4\Omega$ 、 $Z_{21}=4\Omega$ 、 $Z_{22}=10\Omega$ ，試求在負載  $Z_L$  吸收最大功率的情況下 (a) $Z_L$  之值 (b) 負載吸收之功率。



圖三
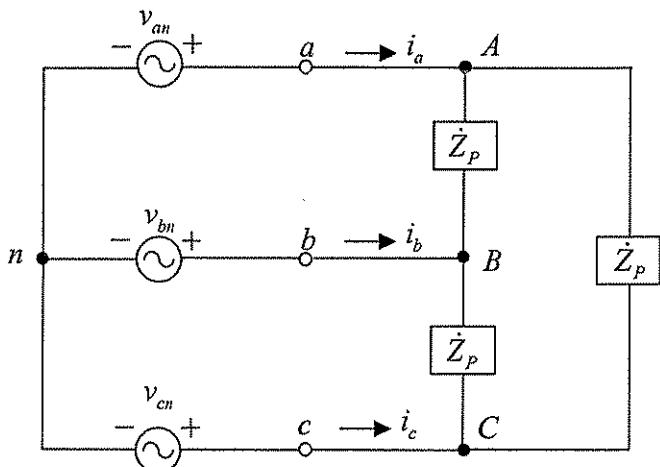
#### 試題四：( 20 分 )


如圖四所示之  $Y-\Delta$  三相平衡系統中，其電源之相電壓有效值  $V_{P,rms} = 200V$ ，若三相負載消耗之總功率為  $900W$ ，功率因數為  $0.6$  落後，請求(a)線電流  $i_a$  之有效值；(b)負載每相之阻抗  $\dot{Z}_p$  值 ( $\cos^{-1} 0.6 = 53.1^\circ$ ， $\cos^{-1} 0.8 = 36.9^\circ$ )。



圖四
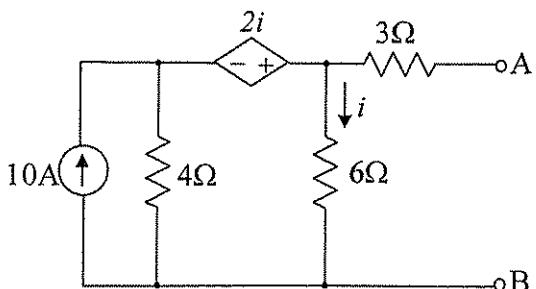
#### 試題五：( 20 分 )

如圖五所示之電路，試求 A-B 端點之戴維寧等效電路(Thevenin's equivalent circuit)。



圖五